

Pertemuan ke 13

Resonansi

Suatu rangkaian dikatakan beresonansi ketika tegangan terpasang V dan arus yang dihasilkan I dalam kondisi satu fasa.

Misalkan:

$$V = A \angle \alpha^0$$

$$I = B \angle \beta^0$$

Dalam kondisi satu fasa: $\alpha^0 = \beta^0$, sehingga:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{A \angle \alpha^0}{B \angle \beta^0} = \frac{A}{B} \angle (\alpha^0 - \beta^0) = \frac{A}{B} \angle 0^0 = \frac{A}{B}$$

Terlihat bahwa ketika V dan I satu fasa, impedansi yang dihasilkan seluruhnya komponen riil atau impedansi kompleks hanya terdiri dari komponen resistor murni®. Dengan kata lain konsep resonansi adalah menghilangkan komponen imajiner/reaktansi saling meniadakan.

Resonansi Seri:



Impedansi total:

$$Z_{tot} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Saat resonansi:


$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Pada saat resonansi impedansi Z minimum, sehingga arusnya maksimum.

Resonansi Paralel

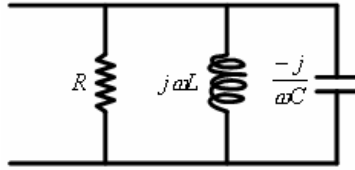

Admitansi total:

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{-j/\omega C} = \frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L} + j\omega C$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

Saat resonansi:


$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \rightarrow \omega C = \frac{1}{\omega L}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Pada saat resonansi impedansi Z maksimum, sehingga arusnya minimum.

Gambar tersebut dapat diganti notasinya:

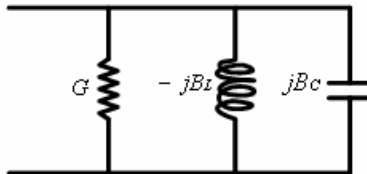

Admitansi total:

$$Y = G + jB_C - jB_L$$

$$Y = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$


Saat resonansi:

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \rightarrow \omega C = \frac{1}{\omega L}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Resonansi parallel 2 cabang

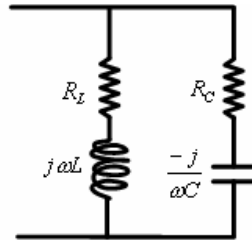

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R_L + j\omega L} + \frac{1}{R_C - \frac{j}{\omega C}}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R_L + j\omega L} \left(\frac{R_L - j\omega L}{R_L - j\omega L} \right) + \frac{1}{R_C - \frac{j}{\omega C}} \left(\frac{R_C + \frac{j}{\omega C}}{R_C + \frac{j}{\omega C}} \right)$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{R_L - j\omega L}{R_L^2 - (j\omega L)^2} + \frac{R_C + \frac{j}{\omega C}}{R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{R_L}{R_L^2 + (\omega L)^2} + \frac{R_C}{R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2} + j \left[\frac{\frac{1}{\omega C}}{R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2} - \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} \right]$$

Saat resonansi:

$$\frac{\frac{1}{\omega C}}{R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2} - \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = 0$$

$$R_L^2 + (\omega L)^2 = \omega^2 LC \left[R_C^2 + \left[\frac{1}{\omega C} \right]^2 \right]$$

$$R_L^2 + \omega^2 L^2 = \omega^2 LC R_C^2 + \frac{L}{C}$$

$$\omega^2 LC R_C^2 - \omega^2 L^2 = R_L^2 - \frac{L}{C}$$

$$\omega^2 LC \left(R_C^2 - \frac{L}{C} \right) = R_L^2 - \frac{L}{C}$$


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R_L^2 - \frac{L}{C}}{R_C^2 - \frac{L}{C}}}$$

Perlu diingat bahwa: $\sqrt{\frac{R_L^2 - \frac{L}{C}}{R_C^2 - \frac{L}{C}}}$ harus positif real sehingga syarat:

$$R_L^2 > \frac{L}{C} \text{ dan } R_C^2 > \frac{L}{C} \text{ atau } R_L^2 < \frac{L}{C} \text{ dan } R_C^2 < \frac{L}{C}$$

Ketika nilai $R_L^2 = R_C^2 = \frac{L}{C}$, maka rangkaian beresonansi untuk semua frekuensi.

Resonansi kombinasi I

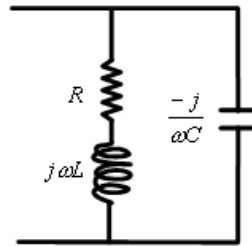

$$Z_1 = R + j\omega L$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R + j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} \left(\frac{R - j\omega L}{R - j\omega L} \right)$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$


$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)$$

Saat resonansi: $\omega_c = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$, sehingga:

$$R^2 + \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} \rightarrow \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} - R^2 \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{L^2} \left(\frac{L}{C} - R^2 \right) = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{R^2 C}{L^2} \right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\left(1 - \frac{R^2 C}{L^2} \right)}$$

Resonansi kombinasi 2

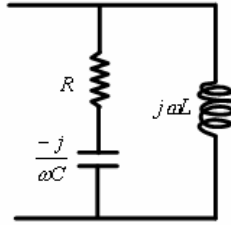

$$Z_1 = R + \frac{1}{j\omega C} = R - \frac{j}{\omega C}$$

$$Z_2 = j\omega L$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} - \frac{j}{\omega L}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R - \frac{j}{\omega C}} \left(\frac{R + \frac{j}{\omega C}}{R + \frac{j}{\omega C}} \right) - \frac{j}{\omega L} = \frac{R + \frac{j}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{j}{\omega L}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{R}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} + j \left(\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{1}{\omega L} \right)$$


Saat resonansi: $\frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{1}{\omega L}$, sehingga:

$$R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2} = \frac{L}{C} \rightarrow \frac{1}{\omega^2 C^2} = \frac{L}{C} - R^2 \rightarrow \omega^2 C^2 = \frac{1}{\frac{L}{C} - R^2} \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C^2 \left(\frac{L}{C} - R^2 \right)}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC - C^2 R^2} = \frac{1}{LC \left(1 - \frac{L}{C} \right)}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\left(\frac{1}{1 - \frac{CR^2}{L}} \right)}$$

Reonansi kombinasi 3

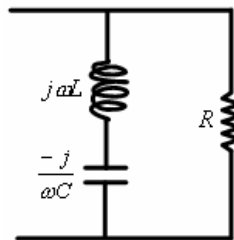

$$Z_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_2 = R$$


$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} + \frac{1}{R} = \frac{1}{R} - \frac{j\omega C}{1 - \omega^2 LC}$$

Saat resonansi:

$$\frac{\omega C}{1 - \omega^2 LC} = 0$$

$$f_0 = 0$$

Resonansi Kombinasi 4

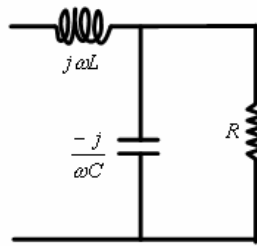

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{R} + j\omega C \rightarrow Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}$$

$$Z_2 = j\omega L$$

$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} + j\omega L$$

$$Z_{tot} = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} \left(\frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\frac{1}{R} - j\omega C} \right) = j\omega L + \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$$

$$Z_{tot} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} + j \left(\omega L - \frac{\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2} \right)$$


Saat resonansi: $= \frac{\omega C}{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$, sehingga:

$$\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2 = \frac{C}{L} \rightarrow \omega^2 C^2 = \frac{C}{L} - \frac{1}{R^2}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{C^2} \left(\frac{C}{L} - \frac{1}{R^2} \right) = \frac{1}{LC} - \frac{1}{C^2 R^2} = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{L}{CR^2} \right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{L}{CR^2}}$$

Resonansi kombinasi 5

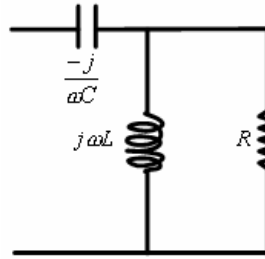

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L} \rightarrow Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L}}$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L}} - \frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L}} \left(\frac{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}}{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}} \right) - \frac{j}{\omega C}$$

$$Z_{tot} = \frac{\frac{1}{R} + \frac{j}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} - \frac{j}{\omega C} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} + j \left[\frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} - \frac{1}{\omega C} \right]$$


Saat resonansi: $\frac{\frac{1}{\omega L}}{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2}} = \frac{1}{\omega C}$, sehingga:

$$\frac{1}{R^2} + \frac{1}{\omega^2 L^2} = \frac{C}{L} \rightarrow \frac{1}{\omega^2 L^2} = \frac{C}{L} - \frac{1}{R^2} \rightarrow \omega^2 L^2 = \frac{1}{\frac{C}{L} - \frac{1}{R^2}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{L^2 \left(\frac{C}{L} - \frac{1}{R^2} \right)} = \frac{1}{LC \left(1 - \frac{1}{CR^2} \right)}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{L}{CR^2}}}$$

Resonansi kombinasi 6

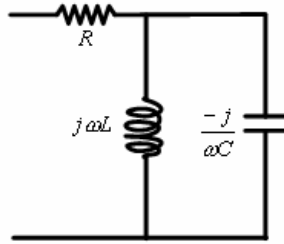

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \rightarrow Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

$$Z_2 = R$$


$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C} + R = R + \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

Saat resonansi:

$$\frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} = 0$$

$$f_0 = 0$$

Resonansi parallel 3 cabang

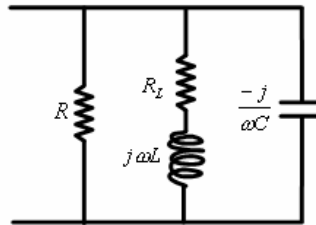

$$Z_1 = R_L + j\omega L$$

$$Z_2 = R$$

$$Z_3 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} = \frac{1}{R_L + j\omega L} + \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} \left(\frac{R_L - j\omega L}{R_L - j\omega L} \right)$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{R} + j\omega L + \frac{R_L - j\omega L}{R_L^2 - \omega^2 L^2} = \frac{1}{R} + \frac{R_L}{R_L^2 - \omega^2 L^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R_L^2 - \omega^2 L^2} \right)$$

Saat resonansi: $\omega C = \frac{\omega L}{R_L^2 - \omega^2 L^2}$, sehingga:

$$R_L^2 - \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} \rightarrow \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} - R_L^2$$

$$\omega^2 = \frac{1}{L^2} \left(\frac{L}{C} - R_L^2 \right) = \frac{1}{LC} - \frac{R_L^2}{L^2} = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{CR_L^2}{L} \right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{CR_L^2}{L}}$$

Contoh latihan:

1. Suatu rangkaian seri RLC dengan $R = 50\Omega$, $L = 0,05H$, $C = 20\mu F$ terpasang pada $V = 100\angle 0^\circ$ dengan frekuensi variabel. Pada frekuensi berapa tegangan inductor mencapai maksimum? Berapakah tegangan inductor tersebut?

Jawaban:

Tegangan inductor maksimum jika arus maksimum arus jika z minimum z minimum terjadi saat resonansi.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,05 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}} = 159,1 Hz$$

$$Z_{resonansi} = R \rightarrow i_{maks} = \frac{V}{Z_{ref}} = \frac{100\angle 0^\circ}{50} = 2\angle 0^\circ$$

$$V_L = i_{maks} X_L = i_{maks} j\omega L = 2\angle 0^\circ 2\pi f L \angle 90^\circ = 2\angle 0^\circ 2\pi 159,1 \cdot 0,05 \angle 90^\circ = 100\angle 90^\circ$$

2. Pada saat terjadi resonansi tegangan terpasang pada rangkaian seri RLC adalah $v = 70,7 \sin(500t + 30^\circ) V$ menghasilkan arus sebesar $i = 2,83 \sin(500t + 30^\circ) A$, jika $L = 0,5H$. Tentukan nilai R dan C!


Jawaban:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{70,7\angle 30^\circ}{2,83\angle 30^\circ} = 25 \rightarrow R = 25\Omega$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{500^2 \cdot 0,5} = 8\mu F$$

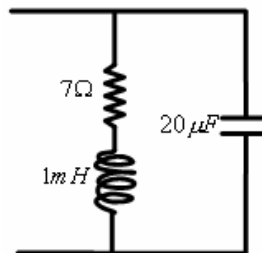3. Tentukan frekuensi pada gambar berikut:



Jawaban:

$$\frac{1}{Z_{tot}} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} \left(\frac{R - j\omega L}{R - j\omega L} \right)$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)$$

Saat resonansi: $\omega C = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$, sehingga:

$$R^2 + \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} \rightarrow \omega^2 L^2 = \frac{L}{C} - R^2 \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{L^2} \left(\frac{L}{C} - R^2 \right) = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} = \frac{1}{LC} \left(1 - \frac{R^2 C}{L} \right)$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\left(1 - \frac{R^2 C}{L} \right)} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^{-6}}} \sqrt{\left(1 - \frac{7^2 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}{10^{-3}} \right)} = 159,2 \text{ Hz}$$


Faktor Kualitas (Q)

Definisi (dasar) dari Q:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energi maksimum yang disimpan}}{\text{energi yang disipasikan tiap getaran "percycle"}}$$

Factor kualitas merupakan ukuran selektivitas rangkaian resonator dimana rangkaian resonator merupakan rangkaian filter BPF dengan lebar pita/bandwidth sempit. Semakin besar nilai Q maka semakin sempit lebar pita/bandwidth.

Pada komponen RL

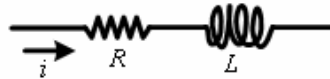

Misalkan: $i = I_{in} \sin \omega t$

Pada L:

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = I_{in} \omega L \cos \omega t$$

Energi:

$$W_L(t) = \int_0^t P_L(t) dt = \int_0^t V_L(t) i(t) dt$$

$$W_L(t) = \int_0^t I_{in}^2 \omega L \sin \omega t \cos \omega t dt = \int_0^t I_{in}^2 \omega L \frac{\sin 2\omega t}{2} dt = \frac{I_{in}^2 \omega L}{2} \int_0^t \sin 2\omega t dt = \frac{1}{2} I_{in}^2 L \sin^2 \omega t$$

Maksimum energy yang disimpan: $W_L \text{ max} = \frac{1}{2} L I_{in}^2$

Pada R:

Energi:

$$W_R(t) = \int_0^t P_R(t)dt = \int_0^t V_R(t)i(t)dt = \int_0^t RI_m^2 \sin^2 \omega t dt = \int_0^t RI_m^2 \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2} dt$$

$$W_R(t) = \frac{RI_m^2}{2} \int_0^t (1 - \cos 2\omega t) dt = \frac{RI_m^2}{2} \left(t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right) \rightarrow T = \frac{1}{f} = \left(t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right)$$

Energi yang didisipasikan per cycle: $\frac{1}{2} RI_m^2 \frac{1}{f}$, sehingga:


$$Q_L = 2\pi \frac{\text{energi maksimum yang disimpan}}{\text{energi yang disipasikan tiap getaran/"per cycle"}}$$

$$Q_L = 2\pi \frac{\frac{1}{2} LI_m^2}{\frac{1}{2} RI_m^2 \frac{1}{f}} = 2\pi f \frac{L}{R} = \frac{\omega L}{R}$$

Jadi factor kualitas untuk rangkaian seri RL:

$$Q_L = \frac{\omega L}{R}$$

Pada komponen RC

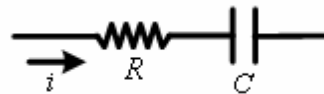

Misalkan: $V_C = V_m \sin \omega t$

Pada C:

$$I_c(t) = C \frac{dV_c}{dt} = CV_m \omega \cos \omega t$$

Energi:

$$W_c(t) = \int_0^t P_c(t)dt = \int_0^t V_c(t)i_c(t)dt$$

$$W_c(t) = \int_0^t V_m^2 \omega C \sin \omega t \cos \omega t dt = \int_0^t V_m^2 \omega C \frac{\sin 2\omega t}{2} dt = \frac{V_m^2 \omega C}{2} \int_0^t \sin 2\omega t dt = \frac{1}{2} V_m^2 C \sin^2 \omega t$$

Maksimum energi yang disimpan: $W_c \max = \frac{1}{2} V_m^2$

Pada R:

Energi:

$$\begin{aligned}
 W_R(t) &= \int_0^t P_R(t) dt \\
 &= \int_0^t V_R(t) I_C(t) dt = \int_0^t R i_c^2(t) dt = \int_0^t R (C V_m \omega)^2 \cos^2 \omega t dt = R (C V_m \omega)^2 \int_0^t \cos^2 \omega t dt \\
 W_R(t) &= R (C V_m \omega)^2 \int_0^t \frac{\cos 2\omega t + 1}{2} dt = \frac{R (C V_m \omega)^2}{2} \left(\frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t + t \right) \rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t + t
 \end{aligned}$$

Energi yang didisipasikan per cycle: $\frac{1}{2} R (C V_m \omega)^2 \frac{1}{f}$, sehingga:

$$\begin{aligned}
 Q_c &= 2\pi \frac{\text{energi maksimum yang disimpan}}{\text{energi yang disipasikan tiap getaran/"per cycle"}} \\
 Q_c &= 2\pi \frac{\frac{1}{2} C V_m^2}{\frac{1}{2} R (C V_m \omega)^2 \frac{1}{f}} = 2\pi f \frac{1}{\omega^2 R C} = \frac{1}{\omega R C}
 \end{aligned}$$

Jadi factor kualitas untuk rangkaian seri RC:

$$Q_c = \frac{1}{\omega R C}$$


Dapat diambil kesimpulan bahwa factor kualitas (Q) untuk rangkaian seri:

$$Q_s = \frac{X_s}{R_s}$$

Untuk rangkaian seri RL: $Q_s = \frac{\omega_0 L}{R}$

Untuk rangkaian seri RC: $Q_s = \frac{1}{\omega_0 C R}$

Pada komponen RLC

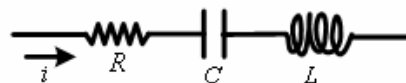


Pada saat terjadi resonansi:

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$


Factor kualitas atau Q pada rangkaian parallel sedikit berbeda dengan Q pada rangkaian seri. Untuk harga RLC yang sama, $Q_p = \frac{1}{Q_s}$ atau $Q_p = \frac{R_p}{X_p}$

Pada komponen RL

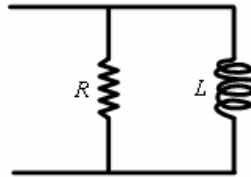

Untuk rangkaian parallel RL: $Q = \frac{R}{\omega_0 L}$


Pada rangkaian RLC

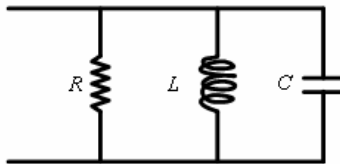


$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C$$

Bandwidth (BW) 3dB

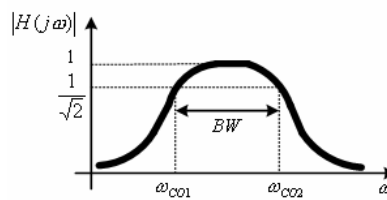Lebar pita pada saat terjadi level dayanya adalah $\frac{1}{2}$ dari daya maksimum



Perhatikan gambar rangkaian berikut:

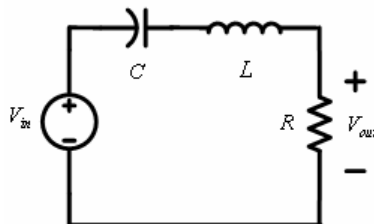

Fungsi transfer rangkaian di atas adalah sebagai berikut:

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{j(\omega L - 1)}{\omega C}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR}\right)}$$

Jika rangkaian di atas mempunyai faktor kualitas rangkaian seri RLC dimana dinyatakan dengan:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow \frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$$

$$Q = \frac{1}{\omega_0 CR} \Rightarrow \frac{1}{CR} = Q\omega_0$$

Maka fungsi transfer di atas dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR}\right)} = \frac{1}{1 + j\left(\omega \frac{Q}{\omega_0} - \frac{1}{\omega} Q\omega_0\right)} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Respon frekuensi magnitudenya:

$$\left| \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

Saat level dayanya adalah setengah dari daya maksimum atau respon frekuensi magnitudenya sebesar $\frac{1}{\sqrt{2}}$, maka:

$$\left| \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 = 1$$

$$\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{1}{Q}$$

Sehingga:

$$\omega^2 - \frac{\omega_0}{Q} \omega - \omega_0^2 = 0$$

Rumus....ABC:

$$\omega_{1,2} = \frac{\frac{\omega_0}{Q} \pm \sqrt{\frac{\omega_0^2}{Q^2} + 4\omega_0^2}}{2} = \frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\omega_0}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} = \frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2}$$

Dimana: $\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} > \frac{\omega_0}{2Q}$, maka:

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} - \frac{\omega_0}{2Q}$$

$$\omega_2 = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} + \frac{\omega_0}{2Q}$$

Dari gambar respon frekuensi magnitude di atas didapat bahwa:

$$BW = \omega_{c02} - \omega_{c01} = \omega_2 - \omega_1$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q}$$

Atau:

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{BW}{2}$$


$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{BW}{2}$$

Factor kualitas dapat dinyatakan sebagai perbandingan frekuensi resonansi terhadap bandwidth.

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{f_0}{BW}$$

Frekuensi resonansi f_0 adalah rata-rata geometri f_1 dan f_2 :

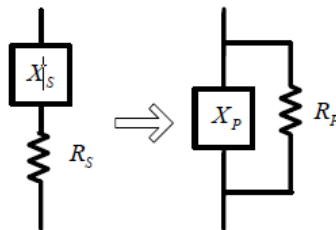Konversi Faktor Kualitas Rangkaian Seri-Paralel




$$R_p = R_s(1 + Q^2)$$

$$X_p = \frac{R_p}{Q} = \frac{R_s}{Q}(1 + Q^2)$$


Soal untuk dikerjakan:

1. Jika $V = 480V$, $Z^1 = 12\angle 30^\circ$, $Z_2 = 12\angle -140^\circ$

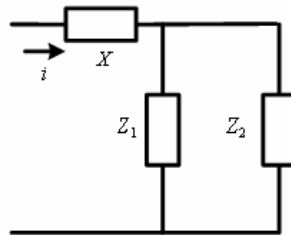- a. Tentukan nilai komponen reaktif X pada saat resonansi $f_0 = 60 \text{ Hz}$
- b. Tentukan nilai i pada saat resonansi



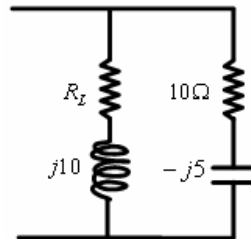2. Tentukan nilai komponen R_L agar terjadi resonansi!



3. Suatu rangkaian seri RLC dengan $R = 50 \Omega$, $L = 0,05 \text{ H}$, $C = 20 \mu\text{F}$ terpasang pada $V = 100 \angle 0^\circ \text{ volt}$ dengan frekuensi variabel. Pada frekuensi berapa tegangan inductor mencapai maksimum? Berapakah tegangan inductor tersebut?